


Interrogation

E1 : Révisions d'électrocinétique

Questions

On étudie le circuit suivant en régime sinusoïdal forcé.

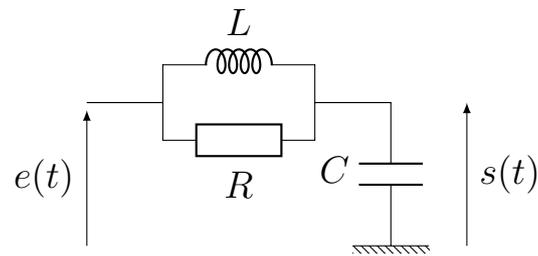1) Quelle est la nature du filtre suivant ? Répondre en dessinant les circuits équivalents à pulsation nulle et infinie.



2) Déterminer la fonction de transfert du circuit suivant.

3) Quelle est l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$?